PRIYA – PROJETO ROBÓTICO DE INCLUSÃO E ACOLHIMENTO

Comunicador de 14 botões (DFPlayer Mini) · Diagrama de ligações expandido

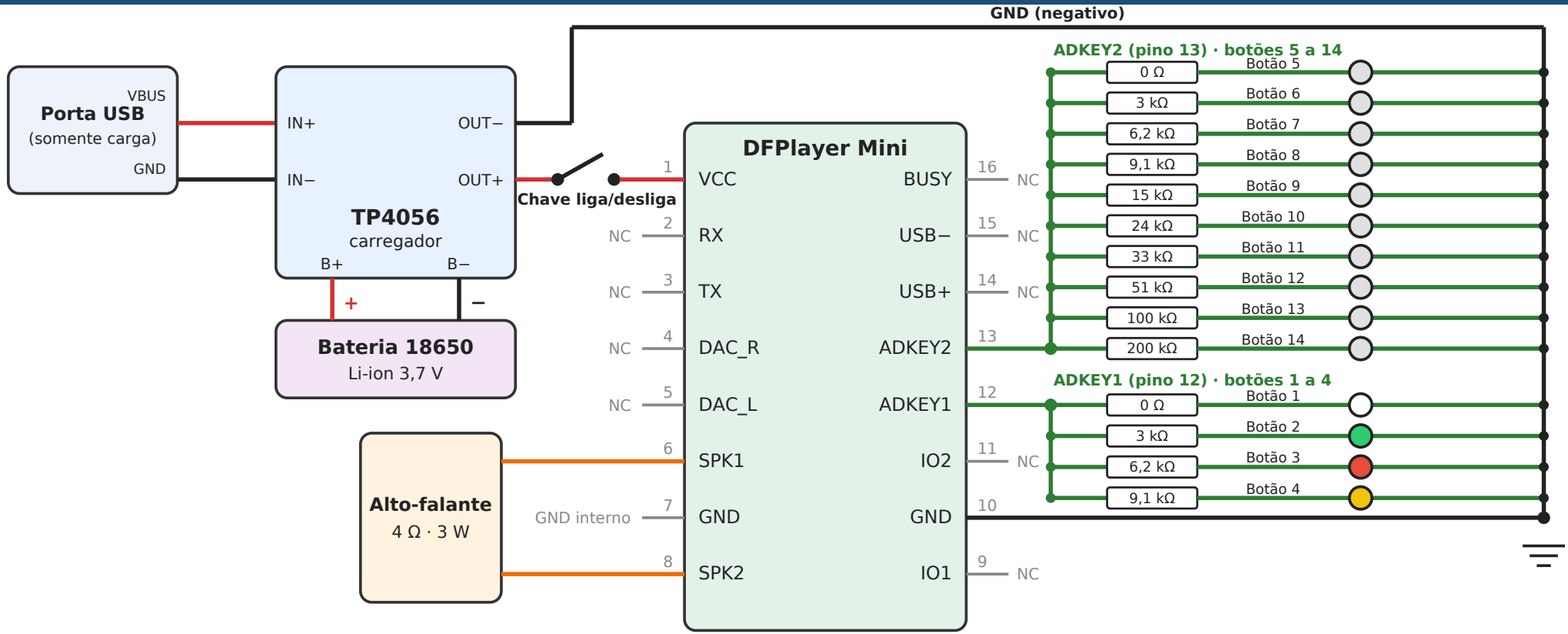

Positivo (+) · Negativo / GND · Botões (ADKEY → resistor → GND) · Áudio (alto-falante) · NC = pino não usado

Botões 1 a 4: montagem atual (ADKEY1). Botões 5 a 14: expansão pela ADKEY2 (pino 13).
Cada botão fica em série com o seu resistor, entre a entrada ADKEY e o GND. Não repita o mesmo valor de resistor na mesma entrada.
Cada botão novo precisa do arquivo de áudio de mesmo número no cartão microSD (0005 a 0014). Os pinos 7 e 10 são o mesmo GND do módulo.
Atenção: a bateria Li-ion deve ser ligada ao TP4056 com proteção (B+ / B−), respeitando a polaridade.

github.com/adrianocprado